habr

Публикации

Новости

Пользователи

Хабы

Компании

Песочница

Войти

Регистрация




Nart 25 апреля 2010 в 16:16

Самостоятельное изучение схемотехники. Основные понятия. Часть 1

Электроника для начинающих

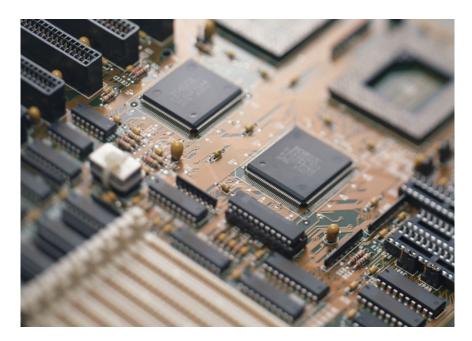
Изучение цифровой схемотехники нужно начинать с теории автоматов. В этой статье можно найти некоторые элементарные вещи, которые помогут не потеряться в дальнейших статьях. Я постарался сделать статью легкочитабельной и уверен, что неподготовленный читатель сможет в ней легко разобраться.



Сигнал — материальный носитель информации, используемый для передачи сообщений по системе связи. Сигнал, в отличие от сообщения, может генерироваться, но его приём не обязателен (сообщение должно быть принято принимающей стороной, иначе оно не является сообщением, а всего лишь сигналом).


В статье рассматривается цифровой дискретный сигнал. Это такой сигнал, который имеет несколько уровней. Очевидно, что двоичный сигнал имеет два уровня — и их принимают за 0 и 1. Когда высокий уровень обозначается единицей, а низкий нулем — такая логика называется позитивной, иначе негативной.

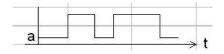Цифровой сигнал можно представить в виде временной диаграммы.



В природе дискретных сигналов не существует, по этому их заменяют аналоговыми. Аналоговый сигнал не может перейти из 0 в 1 мгновенно, по этому такой сигнал обладает фронтом и срезом.

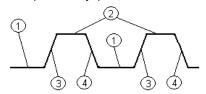Если рисовать упрощенно то это выглядит так:



1 — низкий уровень сигнала, 2 — высокий уровень сигнала, 3 — нарастание сигнала (фронт), 4 — спад сигнала (срез)

Сигналы можно преобразовывать. Для этого на практике используются логические элементы, а чтобы это записать формально используются логические функции. Вот основные:

Отрицание — инвертирует сигнал.


На схемах обозначается так:



Логическое ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция)

X1		X2		Y=X1+X2	
	1_		_1		
0	1	0	_	0	
0		1		1	
1		0		1	
1	Ι	1	- 1	1	


На схеме:

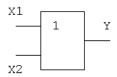


Логическое И (логическое умножение, конъюнкция)

Х1		X2		Y=X1X2	
	_ _		_ [
0	_ _	0	_	0	
0		1		0	
1		0		0	
1		1		1	

На схеме:

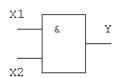

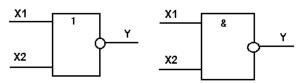Последние два могут иметь отрицание на выходе (И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Значения их логических функций инвертируются, а на схеме выход рисуется кружочком.



Сводная таблица логических функций двух аргументов выглядит так:

/2019						Самостоя	тельное изучение		
Значения аргументов						Запись	Запись функций		
аргументов и функций					Наименование функций	Спец. обозначени:	В ДНФ или КНФ		
x_1	$x_1 0 0 1 1$								
<i>x</i> ₂	0	1	0	1	-				
F ₀	0	0	0	0	Константа 0	$F_0 = 0$	$F_0 = 0$		
F ₁	0	0	0	1	Конъюнкция, логическое умножение И	*, &, И	$F_1 = x_1 * x_2$		
F ₂	0	0	1	0	Запрет $mode x_2$	$x_1 \leftarrow x_2$	$F_2 = x_1 * \overline{x_2}$		
F ₃	0	0	1	1	Повторитель x_1	$F_3 = x_1$	$F_3 = x_1$		
F ₄	0	1	0	0	Запрет <u>по</u> х ₁	$x_2 \leftarrow x_1$	$F_4 = \overline{x_1} * x_2$		
F ₅	0	1	0	1	Повторитель x_2	$F_5 = x_2$	$F_5 = x_2$		
F ₆	0	1	1	0	Исключающее ИЛИ; сумма по модулю два	=1	$F_6 = x_1 \overline{x_2} + \overline{x_1} x$		
F ₇	0	1	1	1	Дизъюнкция, лог, сложение ИЛИ	$F_7 = x_1 + x_2$	$F_7 = x_1 + x_2$		
F ₈	1	0	0	0	Стрелка Пирса, ИЛИ- НЕ	$F_8 = x_1 \downarrow x_2$	$F_s = \overline{x_1} * \overline{x_2}$		
F9	1	0	0	1	Эквиваленция или равнозначнос ть	$F_9 = x_1 \infty x_2$	$F_9 = x_1 x_2 + \overline{x_1 x_2}$		
F ₁₀	1	0	1	0	Инверсия х2	$F_{10} = \overline{x_2}$	$F_{10} = \overline{x_2}$		
F ₁₁	1	0	1	1	Импликация <u>от</u> х₂ к х₁	$F_{11} = x_2 \rightarrow x_1$	$\overline{F_{11}} = \overline{x_2} + x_1$		
F ₁₂	1	1	0	0	Инверсия х1	$F_{12} = \overline{x_1}$	$F_{12} = \overline{x_1}$		
F ₁₃	1	1	0	1	Импликация от x ₁ к x ₂	$F_{13} = x_1 \longrightarrow x_2$	$F_{13} = x_2 + \overline{x_1}$		
F ₁₄	1	1	1	0	Штрих Шеффера, И - НЕ		$F_{14} = \overline{x_1 * x_2}$		
F ₁₅	1	1	1	1	Константа 1	$F_{15} = 1$	$F_{15} = 1$		
				_					

Работа с логическими функциями основывается на законах алгебры логики, основы которых изложены в прикрепленном файле. Так же там есть задания для самоконтроля и контрольные вопросы по теме.

Проектирование логических схем с помощью функций алгебры логики

Логической схемой называется совокупность логических электронных элементов, соединенных между собой таким образом, чтобы выполнялся заданный закон функционирования схемы, иначе говоря, — выполнялась заданная логическая функция. По зависимости выходного сигнала от входного все электронные логические схемы можно условно разбить на:

Схемы первого рода, т.е. **комбинационные схемы**, выходной сигнал которых зависит только от состояния входных сигналов в каждый момент времени;

Схемы второго рода или накапливающие схемы (схемы последовательностные), содержащие накапливающие схемы (элементы с памятью), выходной сигнал которых зависит как от входных сигналов, так и от состояния схемы в предыдущие моменты времени.

По количеству входов и выходов схемы бывают: с одним входом и одним выходом, с несколькими входами и одним выходом, с одним входом и несколькими выходами, с несколькими входами и выходами.


По способу осуществления синхронизации схемы бывают с внешней синхронизацией (синхронные автоматы), с внутренней

синхронизацией (асинхронные автоматы являются их частным случаем).

Практически любой компьютер состоит из комбинации схем первого и второго рода разной сложности. Таким образом, основой любого цифрового автомата, обрабатывающего цифровую информацию, являются электронные элементы двух типов: *погические* или *комбинационные* и *запоминающие*. Логические элементы выполняют простейшие логические операции над цифровой информацией, а запоминающие служат для ее хранения. Как известно, логическая операция состоит в преобразовании по определенным правилам входной цифровой информации в выходную.

Можно считать, что элементарные логические функции являются логическими операторами упомянутых электронных элементов, т.е. схем. Каждая такая схема обозначается определенным графическим символом. (Они были представлены выше — Элементы И, ИЛИ, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ)

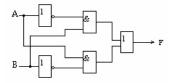В качестве примера ниже представлена схема электрическая функциональная логического преобразователя (комбинационного автомата), реализующего логическую функцию $F(a,b) = \overline{a}b + \overline{b}a$ в элементном базисе из логических элементов И, ИЛИ, НЕ.




Для закрепления предлагаю, самостоятельно синтезировать логическую схему, реализующую следующие логические функции:

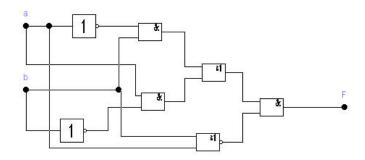- 1. $F(a,b) = (\overline{a}b + \overline{b}a)(a+b);$
- 2. $F(a,b,c) = (\overline{a}b + \overline{b}a)(a + \overline{c} + b);$
- 3. $F(a,b,c) = (\overline{a}bc + a\overline{b}\overline{c})(a+c);$
- 4. $F(x, y, z) = \overline{x}yz + x\overline{y}\overline{z} + x\overline{y}z + xy\overline{z}$;
- 5. $F(x,y,z) = \overline{x}y\overline{z} + xyz + x\overline{y}z + xyz$;
- 6. $F(x,y,z) = (xy\overline{z} + x\overline{y}z + x\overline{y}z) * x;$
- 7. $F(x_1, x_2, x_3) = (\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3})(\overline{x_1} + x_2 + \overline{x_3})(x_1 + \overline{x_2} + x_3)(\overline{x_1} + \overline{x_2} + x_3);$
- 8. $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\overline{x_1} + \overline{x_2} + x_3)(x_1 + \overline{x_2} + x_3)(x_1 + x_2 + \overline{x_3})(x_1 + \overline{x_2} + \overline{x_3})$;
- 9. $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_3} x_4 + x_1 x_2 \overline{x_3}$;
- 10. $F(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1}x_2 + x_1\overline{x_3} + x_1x_2 + x_2x_3$;

Сделать это можно к примеру в Electronic workbench.

Вот для примера первое выполненное задание:




И файл ewb 5.12.


Hint: Для того чтобы включить условные обозначения в соответствии с отечественными ГОСТ-ами в файл настроек EWB.INI нужно добавить строку DIN = ON

На этом первая часть статьи заканчивается. Надеюсь, что она была не слишком утомительной. Все вышеописанное необходимо для понимания принципов работы с сигналами в электрических схемах. В следующей статье будут рассмотрены способы минимизации логических функций, понятие абстрактного автомата и пример синтеза RS-триггера.

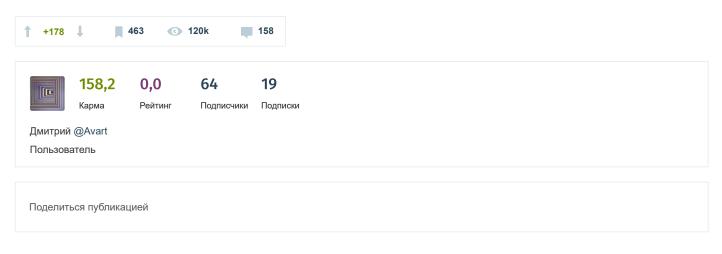Теги: Схемотехника, теория автоматов, сигнал, временные диаграмы



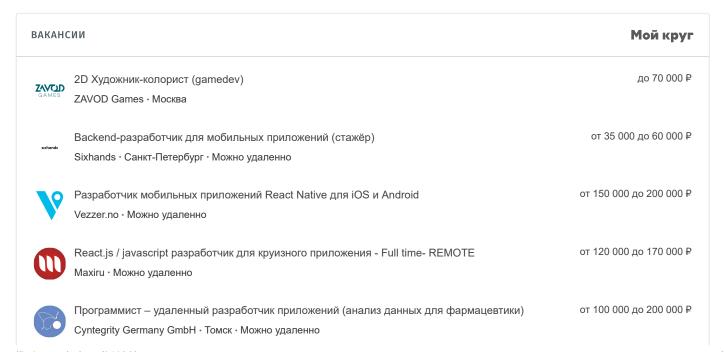ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ 5 апреля 2012 в 23:24 Конечные автоматы. Пишем ДКА **+13** 81,5k 150 20 8 июня 2010 в 15:27 Самостоятельное изучение схемотехники. Синтез автоматов на триггерах. Часть 1 **+79** 14,3k 159 33 26 апреля 2010 в 19:06 Самостоятельное изучение схемотехники. Абстрактный автомат. Часть 2 **+70** 46,9k 251



Все вакансии

Комментарии 158



Спасибо, ждал. Теперь жду продолжения.



Будет завтра.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь




Действительно забыл. Есть еще очень много всего, что хотелось бы включить в статью. Но ее формат не позволяет, ибо тогда даже 10% посетителей хабра не осилят статью.

```
Т_Ildar 25 апреля 2010 в 16:44 # ■ Т
```

Очень интересно, спасибо за статью

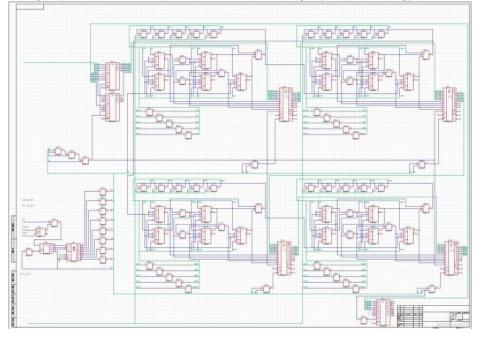
В тему: через год вы сможете рисовать такие веселые штуки (на скрине мой курсач по схемоте)




Через год? Скорее через месяц.

Ну по крайней мере, все эти странные веселые штуки станут понятны.

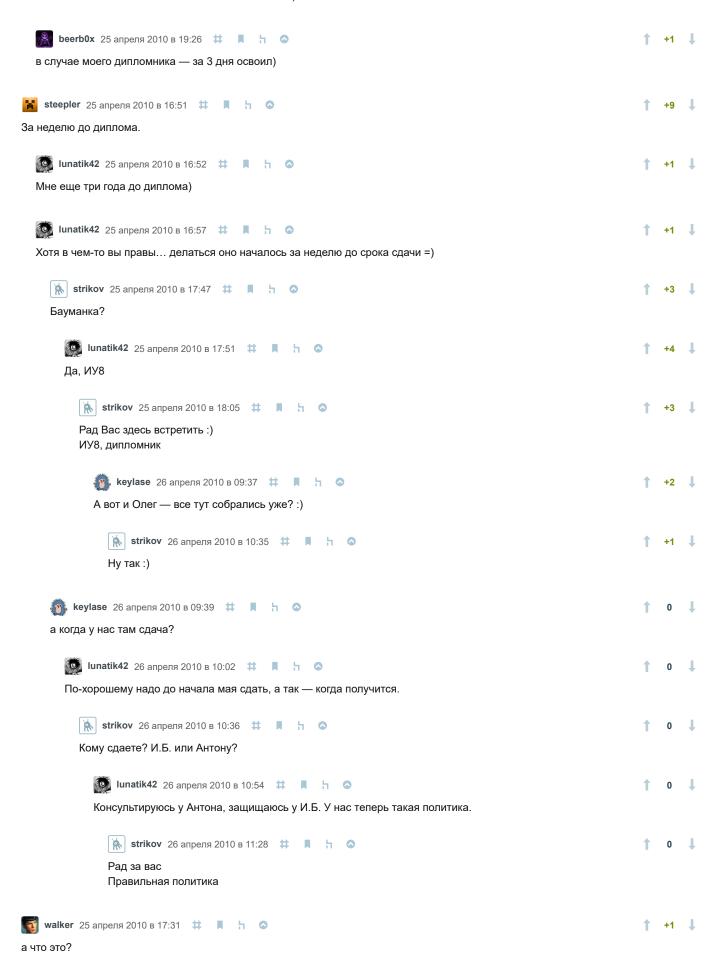Все зависит от частоты появления твоих статей)



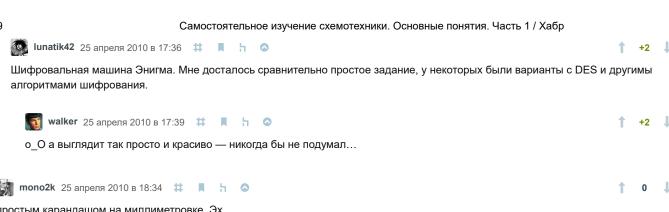

простым карандашом на миллиметровке. Эх..

🗼 miravingin 25 апреля 2010 в 18:52 # 📕 🤚 💪

мы в универе как-то современными методами обходились: на компе, и на принтер.

на миллиметровке только, если иначе никак.

Menjoy 25 апреля 2010 в 22:36 🗰 0

Лично наш преподаватель, запретил использование современных методов, после того, как весь предыдущий курс нашей специальности сдал ему купленные работы, сделанные одним и тем же человеком. Хотя и это не защищает от покупки работ нерадивыми студентами.

miravingin 26 апреля 2010 в 00:26 #

не вижу проблемы, чтобы за деньги ещё и на миллиметровке начертили.

у нас было проще: сдать просто отдав готовый пакет не удастся — препод устраивал тотальный допрос, что как работает. так что, если в этом не соображаешь, то пролетаешь.

serbod 25 апреля 2010 в 22:26 # 0

Мы на обычном ватмане чертили. На компьютере можно было, но к плоттеру очередь, а сам плоттер медленный и глючный (механический).

miravingin 25 апреля 2010 в 18:50 # 📕 🔓 🗅 +1

вспомнил схемату))) моя специальность 220100 — «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», сейчас вроде её изменили.

у меня курсач был, делал микроконтроллер со своей системой микрокоманд, поддерживало команд 20-30 своего ассемблера, и потом ещё программку надо было навоять на нём)) ностальгия)

miravingin 25 апреля 2010 в 19:37 # +2

что забавно, после такой специальность, сейчас я веб-программер :)

Avart 25 апреля 2010 в 19:54 #


Моя тоже.


Кирег 25 апреля 2010 в 22:13 # 📗 🖒 💿

Боже) У меня абсолютно такая же специальность) Мне описанное вами еще только предстоит, но ждать недолго еще)

🦍 fleshy 25 апреля 2010 в 22:19 🗰 📕 0

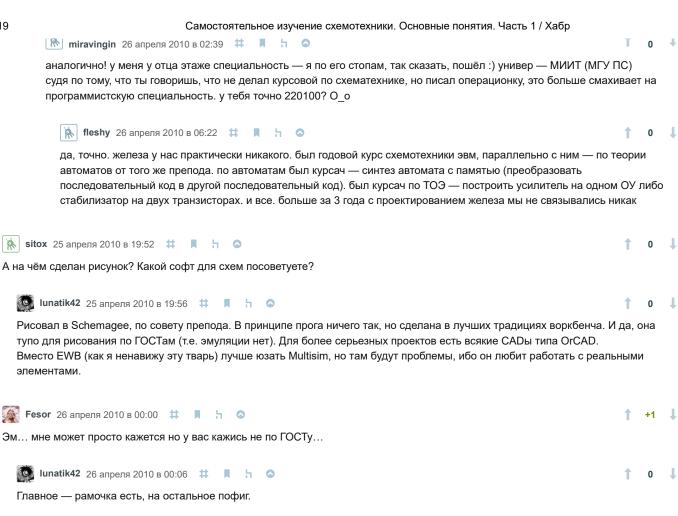у меня та же специальность. и у моего отца была. и он тоже проектировал свой микропроцессор в качестве курсача на 3 курсе. а я нет. заканчиваю 3й, кажется он был еще более бесполезным чем первые два. (зато плюс — на втором я писал собственную операционку на ассемблере :))



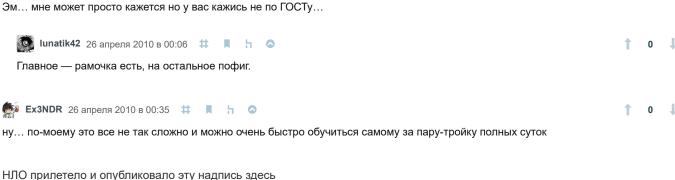

а почему нужно именно рисовать?

В универе что, не учат языкам описания схем? Есть например Verilog, VHDL и другие...


По ним дополнительные лабы для избранных задротов. Сидеть в универе до 9 вечера в субботу мне не очень нравится, поэтому я не стал на них записываться.

В чем курсак делал?

А то я на миллиметровке свой сделал, а его то отдавать надо-хотелось бы сохранить «кусочек» творчества...

Киевский политехнический институт, кафедра вычислительной техники передает вам привет:)

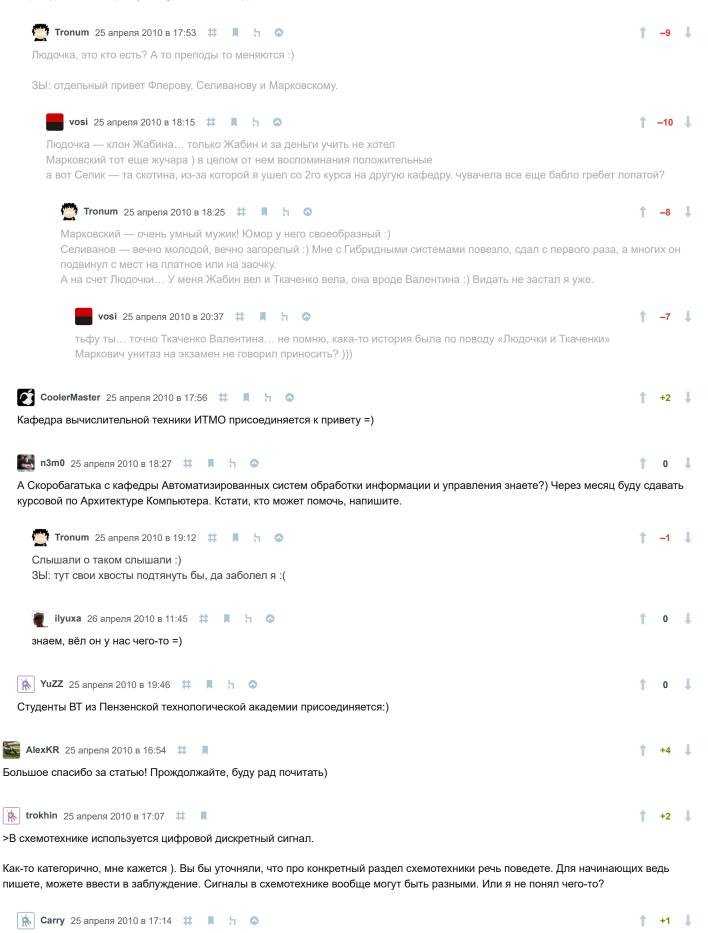
 че, Людочка все еще хорошо учит только за деньги?




>В схемотехнике используется цифровой дискретный сигнал.

К тому же даже в этой статье сигналы хоть и цифровые, но являются непрерывными а не дискретными.

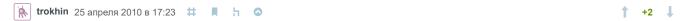Вот как пойдет речь о триггерах и тактовых частотах, тогда можно будет говорить про дискретизацию.



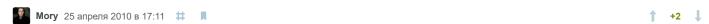Да, конечно, но это уже углубление в детали (об этом, кстати в статье сказано немного). Я говорю все-таки о принципиальном. Вот например, ваш усилитель для акустических систем обладает, ээээмммм, схемотехникой, но при этом работает с аналоговым сигналом звуковой частоты.



Как бы не зря на 1м курсе изучают дискретку и булевы функции. После изучения этого курса построение комбинационных схем — дело техники.



CXEMОтехники :D



Спасибо :) Вспомнил молодость... 8х-е годы, университет. С каким удовольствием я рисовал эти огромные схемы на миллиметровке :) А еще делал диплом одной знакомой на базе Радио РК86...

Кстати, разобраться в этой схеме очень многое мне дало — надо брать большую схему и разбираться как она работает.

Было безумно интересно. К сожалению (наверное) работал в основном как программист ибо творить в схемотехнике, в отличие от программирования обязательно стоит денег и зачастую немалых...

Продолжайте писать — это замечательная тема. Когда человек начинает понимать как устроен компьютер он и программирует лучше :)

Почему-же?)

В электронике свой любительский проект обходится в среднем 500р, в то время как нормальный дизайн для программы/сайта стоит на порядки больше. Да и система нормальная стоит на порядки больше паяльника, плат и припоя.

Потому, что надо покупать микросхемы, гетинакс (или что там сейчас), припой, реактивы для травления,...

Я спаял схему для santaka2 (sinclair 2) — это стоило мне денег... На схему для подсоединения флопика нужны были гораздо большие деньги...

А для программирования — нужен компьютер и вы... (Хорошо еще если книги, но можно и без них)...

Ну купить диск с делфи/визуал си тоже стоило денег, если это конечно не html или java.

Мне так стипендии хватало на все приспособы:

микросхемы ~100р стеклотекстолит ~200р — А5 припой ~50р элементы ~50р корпус ~200р

С учетом того, что многое можно повыпаивать из старой техники, в итоге не так уж и дорого.

Дороже всего обходились трансформаторы/корпуса/микропроцессоры, которые скорее единичны в покупке.

n

во-вторых, в моё золотое время это стоило смешных денег

в третьих, даже сейчас масса компиляторов бесплатных (и прочего)... Только сиди и твори...

Схемотехника по определению требует денег. Я помню почему ушёл в программирование — не хотел доить родителей. Пока доволен, но знание схемотехники очень помогает. В самых разных областях... Так что автору поста респект и печенька!



Если хотете, я обосную детальнее :)



Я согласен, на каждый проект в электронике всегда будут минимальные затраты, в отличие от программ. Но если подходить практично, закупать оптом, то все выходит очень дешево.

Можно так-же купить блоки для моделирования, или собрать такой самому.

В 90 году у меня не было много своих денег...:) Я всё отдавал родителям... Простите за оффтоп

vdasus 25 апреля 2010 в 19:26 # Д h Ф

дизайн можно сделать и самому, а вот микросхему даже простейшего инвертора или компаратора, не говоря уж об однокристалках — вряд ли получится:)

а как же плис?

Вы можете сами сделать себе микросхему! и совсем не дорого...

Если руки не кривые, то и очень не дорого!

Даже есть и open-source проекты типа marsohod.org — схемы опубликованы, примеры проектов есть. Было бы желание

Seamnia 25 апреля 2010 в 17:19 # | +2

вовремя статья появилась=) как раз сейчас это проходим и экзамен через полтора месяца. Avart, спасибо

 СharnaD
 25 апреля 2010 в 17:21
 #
 ■

Спасибо, вы за 15 минут объяснили то, что нам в универе преподавали полгода.

Отличная статья — все четко, ясно и понятно. Вот если бы у нас так в универе это дело преподовали, может быть я бы в итоге не стал менять вид деятельности)

spmbt 25 апреля 2010 в 17:37 # Л 🖒 💿

Менять вид деятельности всё равно бы было надо, потому что за схемотехнику платят (в России) несколько меньше, чем за программирование и примерно столько же, как за вёрстку. При том, что выбор работ в разы меньше, чем по программированию.


В универе такие дисциплины преподают по одному шаблону для всех, добавляя просто побольше тем и лабораторных работа для более близких специальностей и всё. Один шаблон, одно лекало. Я пока не встречал преподов (к сожалению, буду рад ошибаться), которые пытались как-то заинтересовать изучать вот это, именно заинтересовать, пересмотреть немножко материал и дать его так, чтобы после сессии, что-то отложилось и потом помогло в жизни.


А в итоге получается, отсидим лекции, как-нить сдадим лабы, курсачи, экзамены и всё.

Первая статья сейчас очень хорошо написана, и главное интерес появился. Надеюсь продолжиться и далее в том же духе...

```
Mart 25 апреля 2010 в 18:07 #
                                      H H O
     >Я пока не встречал преподов (к сожалению, буду рад ошибаться), которые пытались как-то заинтересовать изучать вот это,
     именно заинтересовать, пересмотреть немножко материал и дать его так, чтобы после сессии, что-то отложилось и потом
     помогло в жизни.
     Похоже, что нашей группе сильно повезло.
       G0ran 25 апреля 2010 в 19:17 # 📕 🤚 💿
                                                                                                                    0
       у нас было 3 дисциплины, непосредстевенно связанных со всей этой тематикой: электротехника, микроэлектронника.
       электропитания — везде одно и тоже.
   art_linux 25 апреля 2010 в 17:25 #
                                                                                                                   +3
Спасибо большое! Сейчас заканчиваю второй курс по специальности 210201, надеюсь в будущем пригодится ;)
spmbt 25 апреля 2010 в 17:40 🗰
> Изучение схемотехники нужно начинать с теории автоматов.
— сомнительное утверждение с первой строки. Всё равно, что говорить, что изучение HTML нужно начинать с изучения SGML.
      Avart 25 апреля 2010 в 18:00 #
  А как надо было сказать?
noopik 25 апреля 2010 в 17:49 #
Большое спасибо =) удачи всем в изучение данного предмета!
    Nickel3000 25 апреля 2010 в 17:52 #
                                                                                                                    0
Статья очень интересная! Автор, а вы случайно контрорллеры не программируете, особенно интересно про Simatic.
      Avart 25 апреля 2010 в 18:01 #
  Нет, еще. Кафедра обещала что будем курсе на пятом.
     Nickel3000 25 апреля 2010 в 18:12 # 📕 🤚 💿
     Тогда будем ждать. Кстати, забыли упомянуть про исключающее ИЛИ.
        Mart 25 апреля 2010 в 18:15 🗰 📙
       F6 в таблице
          Nickel3000 25 апреля 2010 в 18:18 #
          Пропустил. Извиняюсь:)
  Аspire89 25 апреля 2010 в 20:15 #
                                                                                                                    0
  Ставите Siemens Simatic и в путь на любом из 3 языков, не многим отличается от других систем.
      Могу еще методички скинуть по iFix и Simatic на русском языке, разработанные на нашей кафедре.
     🛂 Тохуа 2 мая 2010 в 13:31 🗰 📘 🦙 🙆
     Если вас не затруднит, не могли бы вы выложить методичку по симатику! Спасибо. =)
        Aspire89 2 мая 2010 в 13:39 #
```


хорошо, после праздников выложу

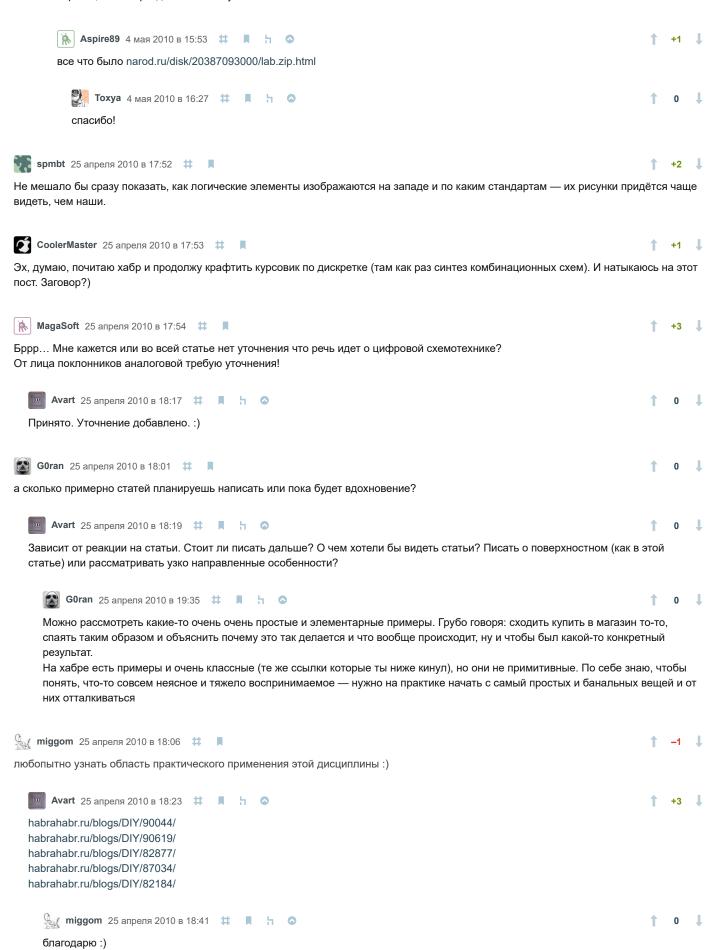

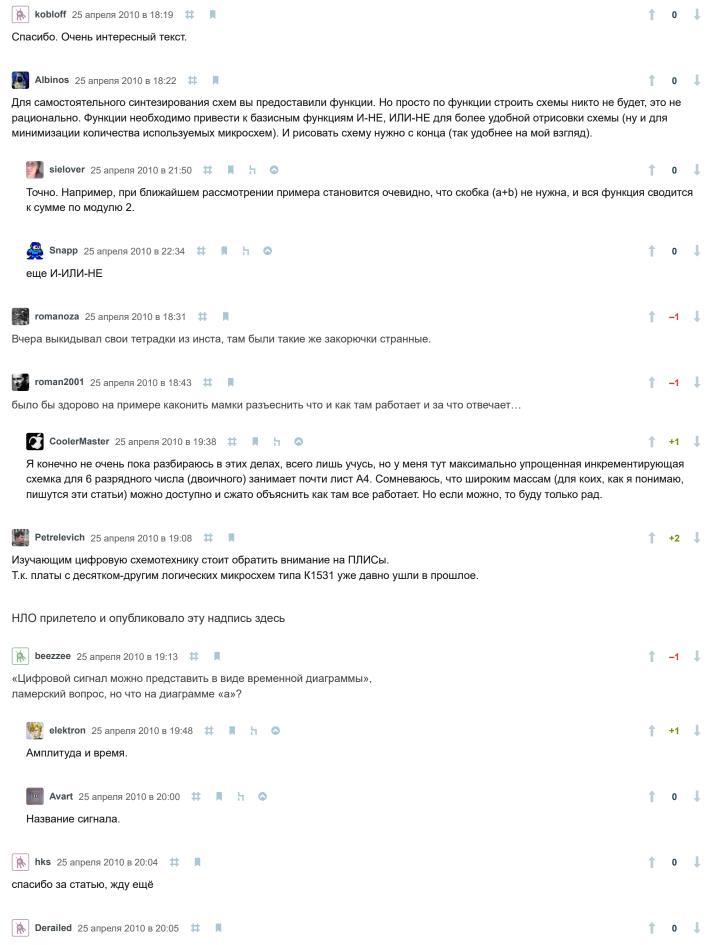

Неплохая прочистка мозгов для тех, кто воображает, что что-то понимает в цифровой схемотехнике. Ждем продолжения.

С нетерпением жду продолжения.

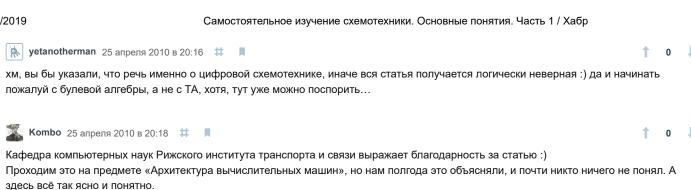

🤦 mezastel 25 апреля 2010 в 20:19 💢 📕

Класс, спасибо. Вам не кажется что на Хабре нужен тематический блог «Схематехника»?

Zhenek 25 апреля 2010 в 20:20 # +2

Вспоминается ттрехразрядный сумматор, который делал на уроке схемотехники, на стенде, где логические элементы подсоединялись друг к другу проводками. В итоге что-либо более менее сложное выливалось в стенд покрытый проводами, штук 50 причем часто нужны были 1-1 провода но так как они были самые редкие нередко использовались 1-4 для этих целей, оставшиеся провода свисали просто так. И вот однажды собрав эту штуку, я проверил ее работу рандомно на трех числах. Но препод решил проверить все варианты, оказалось, что одна из комбинаций не работала, может пару. Заставил нас с напарницей искать, после полутора пар безуспешных попыток разобраться в чем дело, выяснили, что один из проводом был испорчен, подбегаем к преподу радостные, смотрите мол вот этот гадкий провод, разрешите его ритуально сжечь а пепел смыть в унитаз. Он взял его поглядеть, повертел в руках и... когда он бросил его в большую корзину с проводами я реально закричал в ужасе. Но он сказал, ниче ребята, это полезно, пусть следующие тоже поучатся схемы отлаживать:) Вот такой интересный дядька) Но любовь к предмету все равно осталось, как вспомню карты Карно, счетчики, эх. Здорово было.

Snapp 25 апреля 2010 в 20:45 #

у меня завтра контрольная по этой теме) Все знакомо, все правильно. Про семисегментные индикаторы и карты Карно будет?

Avart 25 апреля 2010 в 21:08 # +3

Про карты Карно, будет завтра. Про семисегменты тоже будет, но позже.

bifidokk 26 апреля 2010 в 07:59 # 📕 🦙 🔈

Странно, но нам весь этот курс давали на лекциях по микропроцессорам. Эх, вспоминаю свой третий курс, даже лекции нашел. Продолжайте дальше:)

Используйте язык Verilog для описания схем! Вот пример модуля для индикатора:

module decimal_indicator(input wire [3:0]number, output reg [6:0]indicator); always @* begin case(number) 0: indicator = 7'b0111111; 1: indicator = 7'b0000110: 2: indicator = 7'b1011011; 3: indicator = 7'b1001111: 4: indicator = 7'b1100110:

https://habr.com/ru/post/91922/

5: indicator = 7'b1101101; 6: indicator = 7'b1111101; 7: indicator = 7'b0000111;

8: indicator = 7'b1111111; 9: indicator = 7'b1101111; default: indicator = 7'b0000000: endcase end

endmodule



у нас все на c/c++ и asm, приходится изучать.



disserman 25 апреля 2010 в 20:57 💢







основной минус препадов схемоты — преподавание предмета на музейных экспонатах типа пресловутой КР580ВМ80. в результате это учат только бестолковые зубрилки которым ничего в жизни не пригодится и от силы 5-10% толковых, остальные плюют на «это старье» а потом пару лет в продакшне догоняют по википедиям.

взять пару современных микрух, для начала простеньких, потом покруче, показать практическое применение, в каких современных приборах они стоят — и весь поток будет изучать схемотехнику с удовольствием. в реальности же имеем изрыгающих УГ из 70х, препадов без всякого интереса научить студента.

если мне кто-то вякнет что «совецкое образование было/есть самое лучшее в мире» — дам в глаз.



Snapp 25 апреля 2010 в 22:25 # 📕 🔓 🖎



Нас учат на MCS-51, он же Intel 8051, для решения простых задач и реализации простых приборов, нам хватает с головой. (правда реализуем мы их на бумаге в курсовой работе). На все вопросы, а что там в новых процессорах, препод отвечает, там тоже самое, только всего больше)

🛕 disserman 25 апреля 2010 в 22:28 # 📕 🔓 🖎



ну вам еще повезло, Intel 8051, если верить википедии, на 4 года новей чем zilog z80:)



Aspire89 25 апреля 2010 в 22:52 #



Если понять, как работает музейный экспонат, то потом легко будет разобраться в любом другом устройстве. Все старое оборудование намного проще и легче воспринимается.

У нас на микропроцессорных средствах автоматизации рассказывают про микроконтроллер «Ремиконт» и лабораторные работы делаем на нем же, кто знает, тот поймет. Хотя рядом стоит стенд с микроконтроллером Siemens.



disserman 25 апреля 2010 в 23:06 # 📕 👆 🔕



в этом я совершенно согласен. но для того чтоб человек стал изучать музейные экспонаты а не думал что старпер-препод пытается ему старое ненужно фуфло преподавать за неимением нового, студента нужно заинтересовать.

если бы в институте конкретно говорили — чуваки, если вы не будете разбираться как работает среднестатистическая микросхема, максимум на что вы сгодитесь в ІТ — программер, админ или того хуже эникейщик ибо если вы не можете объяснить чётко чем sparc отличается от x86 и что где плюсатей, к проектированию нормальных систем вас никто не допустит.



🚮 h0rr0rr_drag0n 26 апреля 2010 в 01:30 🗰 📙 👆 🔕



Нас сейчас учат проектированию различных схем при помощи ПЛИСов, причем как мне известно, у предыдущих курсов такого еще не было. Первые 2 лабораторки это временная симуляция схемы на компьютере, последние две — уже зашивание полученной прошивки в ПЛИС и демонстрирование ее идеальной работы преподавателю. Никакого старью, к счастью, и в помине нет. Сижу сейчас, ваяю контроллер SPI Master (и это только 2 лабораторная!), завтра сегодня сдам. Ах да, кафедра ВТ ИТМО :-).



disserman 26 апреля 2010 в 02:56 #

вот вам я завидую. SPI это правильно. почему не взять SPI или тот же RS232 — прекрасный интерфейс, хоть в компах и практически умер, в продакшне используется уже 50 лет и еще 50 протянет. вот взять тот же МАХЗЗЗ и колупать пол семестра. тем более насколько помню по xbox-хакам всяким, отдельные элементы компорта вообще паяются из 4x деталей на висячке. вот это правильно, это практично.

а уже потом немного поизучать старые музейные процы просто потому что изучать новые сразу действительно вредно. но при этом опять же не изучать непонятно что а например тот же intel 80x186 — прекрасный LTS-чип, 25 лет выпускался, буквально на днях производство свернули.

SergioX 25 апреля 2010 в 21:37 # ■

А про аналоговую схемотехнику что-то планируете написать? Было бы интересно почитать)

Ух-ты! Я думал что уже все сложнее инвертора делается на PLM.

Sakura 25 апреля 2010 в 21:40 # Д

Эх, универ, первый курс) Какие времена были)

mihuil 25 апреля 2010 в 22:23 # ■

Я не понял, что ты хотел сказать, но ты достучался до моего сердца, чувак! (с)

123 25 апреля 2010 в 22:28 # ■

Кстати, как «основы схемотехники для чайников» очень понравилась книга Петцольда «Код»

Ну он там не только по схемотехнике проходится, а вообще по базовым принципа устройства компьютеров. И надо сказать, что это книга из разряда «обязательно к прочтению» для думающего программиста =)

Жаль, что ее в продаже не так просто найти, но в сети и торентах можно найти отличный OCR.

👔 vite7 25 апреля 2010 в 23:44 🗰 📕

Я в восторге! Всегда мечтал понять как работает компьютер на самом низком уровне. Огромное спасибо!

Тат 26 апреля 2010 в 00:21 # ■

Большое спасибо за статью, очень интересно. Очень бы хотелось видеть более «практическое» применение. Что можно взять из железа за логические элементы или, ещё лучше, программу — эмулятор. Или просто — как имея батарейку и светодиод заставить его моргать. Хотя это наверно больше электроника, чем схемотехника.

monoxrom 26 апреля 2010 в 00:34 # ■

уже поздно, я так и ничео и не понял... Нет я знаю что компы состоят из схем с логическими элементами и/нет и так далее, но дальше не пошло... алгебру я «не варю»

А за материнку под 386й проц, что на фотке +


Капе 26 апреля 2010 в 00:54 # ■

Хотелось бы свободную программу для рисования и симуляции схем

Quite Universal Circuit Simulator — free, сам не использовал, но одногрупник в нём лабораторные работы выполняет (симулирует схемы на триггерах и логике). Проект развивается. Попробуйте.

1 4 0

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

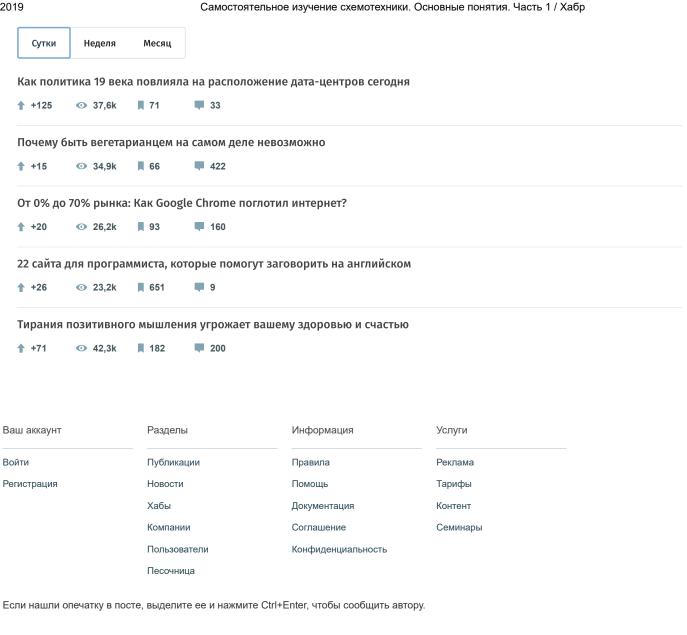

© 2006 - 2019 «TM»

Настройка языка

О сайте

Служба поддержки

Мобильная версия